
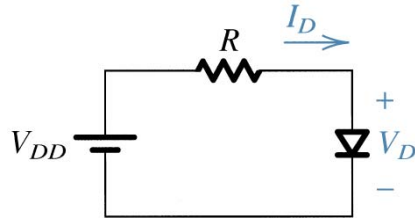



1.4 – Análise de Circuitos com Diodos

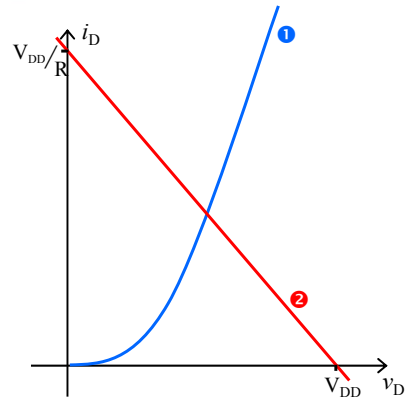

- 1 Do Diodo: $I_D = I_S \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}}$
- 2 Do Circuito: $I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$
(Equação da Reta de Carga)



Solução do Problema:

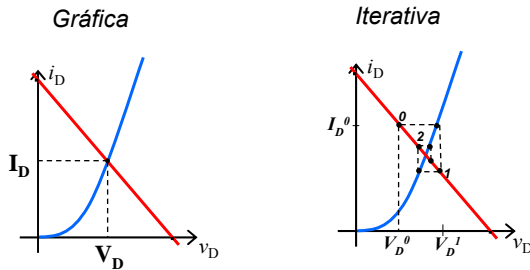




Não são práticas






Modelos simplificados

Modelos Simplificados de Diodos



i) Diodo Ideal

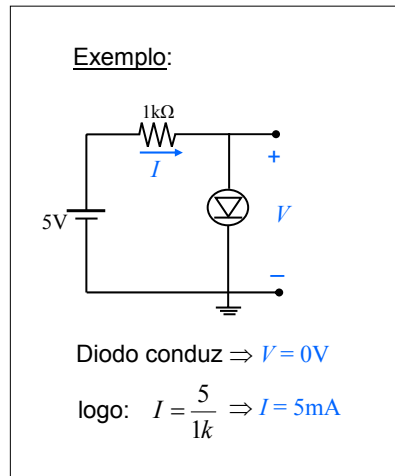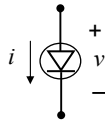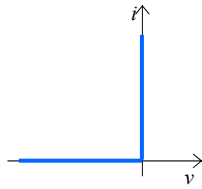


ii) Queda de Tensão Constante

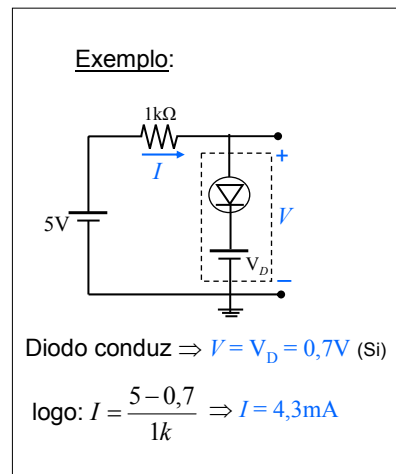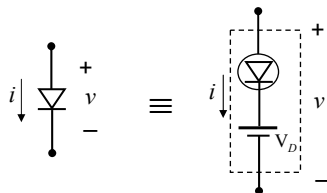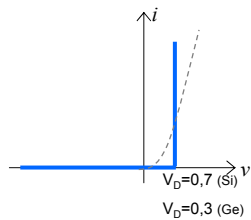

iii) Linear por Partes

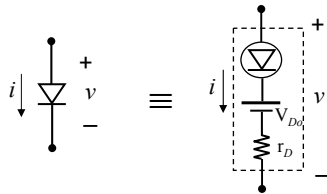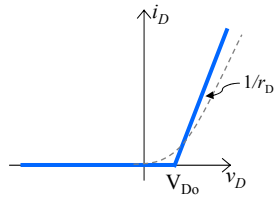

No exemplo:

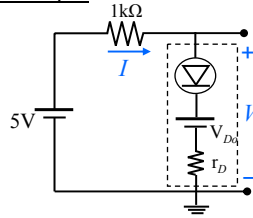


Diodo conduz $\Rightarrow V = V_{D0} + r_D \cdot I$

$$I = \frac{5 - V_{D0}}{1k + r_D}$$


Logo, para $r_D = 10\Omega$ e $V_{D0} = 0,65$:

$$I = 4,31\text{mA} \text{ e } V = 0,69\text{V}$$

Modelo Linear por partes

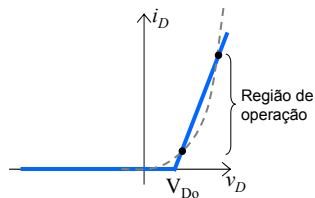

Aproximação Secante
("grandes-sinais")

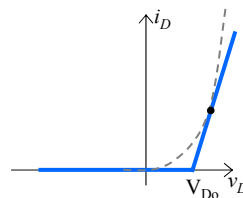

Aproximação Tangente
(pequenos-sinais)

Análise de Pequeno-sinal

