

(1). O conversor Buck é um conversor CC-CC abaixador e seu circuito básico está mostrado na Figura 1. Considere $F_s = T_s^{-1} = 20\text{kHz}$, $D = 0.5$ (razão cíclica), $u = 100\text{V}$ (tensão de entrada), $R = 0.1\Omega$, $L = 200\text{mH}$, $C_o = 470\mu\text{F}$ e $R_o = 50\Omega$. Pede-se:

(a) Implemente o circuito da Figura 1 usando o *Simulink/Matlab* com os recursos apresentados na biblioteca *Simscape*.

(b) Apresente o gráfico de resposta de saída $y(t)$, para $t > 0$.

(c) (**Questão teórica**) Considere a chave S_1 aberta e a resistência interna do diodo como sendo desprezível. Considere $y(t)$ como variável dependente e obtenha a equação diferencial de 2a ordem homogênea na forma $a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = 0$ que descreve o comportamento dinâmico do conversor durante o período de tempo no qual a chave S_1 encontra-se aberta.

(d) (**Questão teórica**) Em relação à EDO homogênea de 2a ordem obtida no item anterior, apresente a equação característica e suas raízes.

(e) (**Questão teórica**) Apresente a solução da EDO homogênea obtida anteriormente.

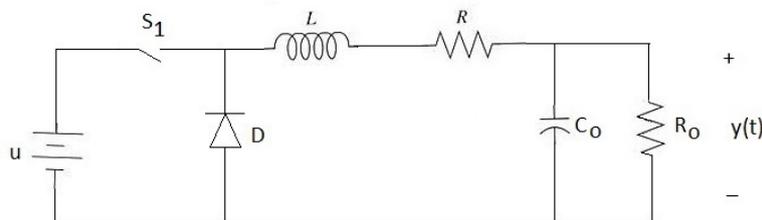


Figure 1. Conversor Buck utilizado no Exercício 1.

(2). A Figura 2 ilustra um compensador passivo de avanço e atraso de fase, bastante utilizado para controle de sistemas dinâmicos. Considere $u(t) = 100 \sin(2\pi 60t)\text{V}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 80\Omega$, $C_1 = 50\mu\text{F}$ e $C_2 = 900\mu\text{F}$. Pede-se:

(a) Implemente o circuito da Figura 2 usando o *Simulink/Matlab* com os recursos apresentados na biblioteca *Simscape*.

(b) Apresente em um mesmo gráfico, a resposta $y(t)$ e o sinal de entrada $u(t)$, para $t > 0$.

(c) (**Questão teórica**) Considere $y(t)$ como variável dependente e obtenha a equação diferencial de 2a ordem não-homogênea na forma $a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = g(t)$ que descreve o comportamento dinâmico do compensador.

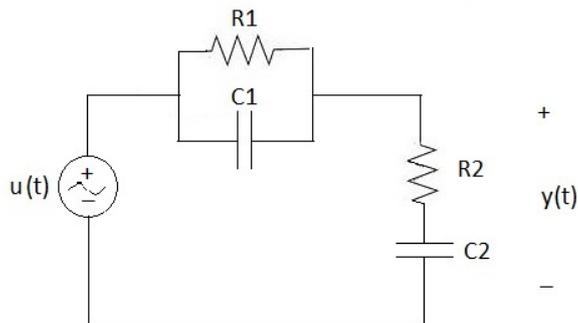


Figure 2. Compensador de avanço e atraso de fase utilizado no exercício 2.

Orientações para entrega: Deve ser entregue um arquivo (digital) .doc ou .pdf com o circuito implementado (pode ser um Print-Screen da tela do Simulink) e os gráficos solicitados em cada exercício. Deve ser entregue também um arquivo .rar com todos os arquivos elaborados no Matlab/Simulink. A resolução das questões teóricas pode ser entregue em folha de papel. Encaminhar para e-mail kuiava@eletrica.ufpr.br. No campo "assunto" do e-mail escrever "Entrega da Atividade 2 - Aula 5 (10.09.2013) - TE238".